

 [david3891](#) / [Digital-electronics-1](#)

<> Code

! Issues

🔗 Pull requests

▶ Actions

📁 Projects

📖 Wiki

🛡 Security

🔑 main ▾

...

[Digital-electronics-1](#) / [Labs](#) / [04-segment](#) / README.md

david3891 Update README.md

🕒 History

👤 1 contributor

Raw

Blame




205 lines (158 sloc) | 6.55 KB

Labs 04-segment

1)

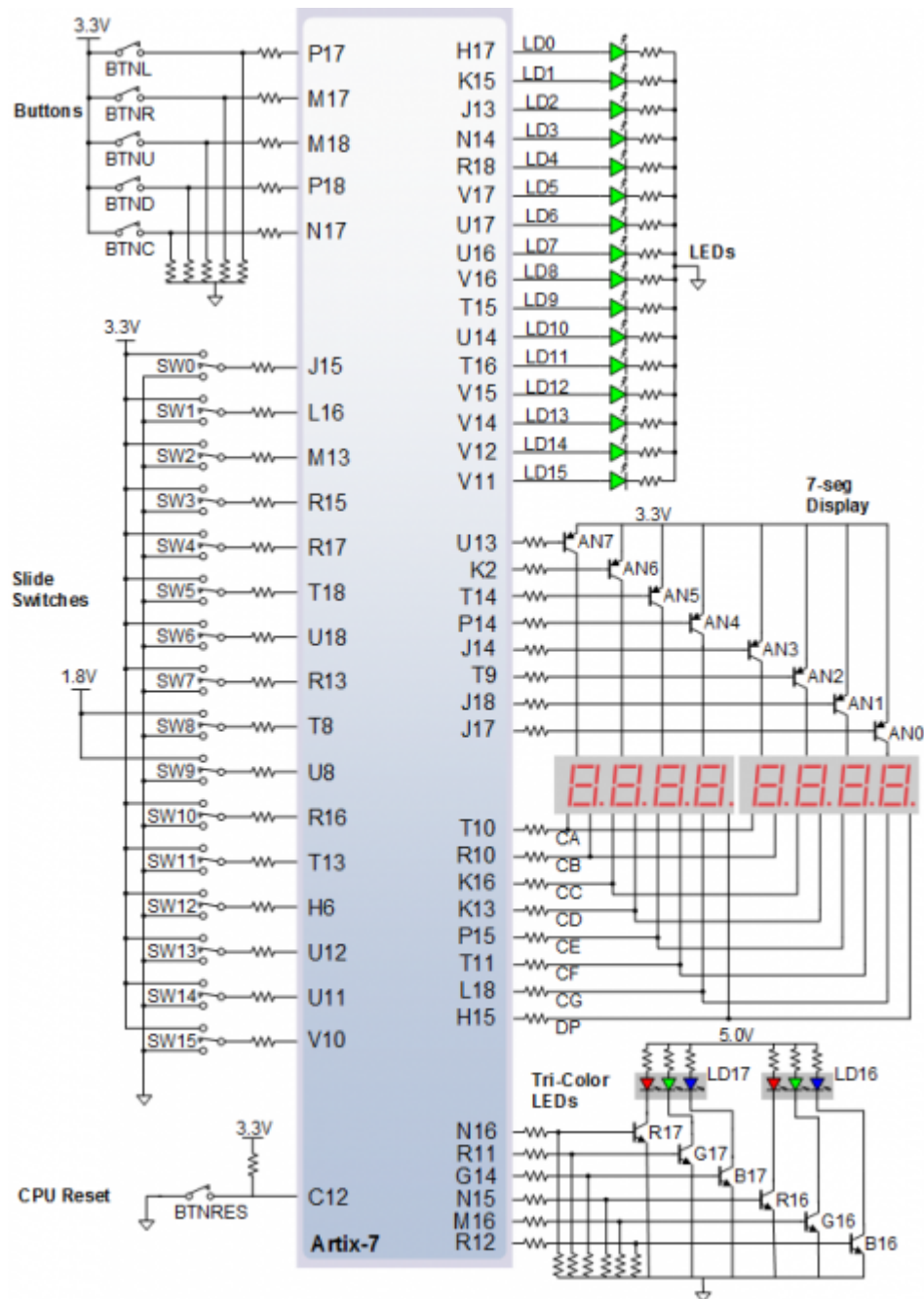a) Obrázek s připojením 7segmentových displejů na desce Nexys A7



b) Pravdivostní tabulka

Hex	Inputs	A	B	C	D	E	F	G
0	0000	0	0	0	0	0	0	1
1	0001	1	0	0	1	1	1	1
2	0010	0	0	1	0	0	1	0
3	0011	0	0	0	0	1	1	0

Hex	Inputs	A	B	C	D	E	F	G
4	0100	1	1	0	1	1	0	0
5	0101	0	1	0	0	1	0	0
6	0110	0	1	0	0	0	0	0
7	0111	0	0	0	1	1	1	1
8	1000	0	0	0	0	0	0	0
9	1001	0	0	0	0	1	0	0
A	1010	0	0	0	1	0	0	0
b	1011	1	1	0	0	0	0	0
C	1100	0	1	1	0	0	0	1
d	1101	1	0	0	0	0	1	0
E	1110	0	1	1	0	0	0	0
F	1111	0	1	1	1	0	0	0

2)

a) Výpis architektury VHDL ze zdrojového souboru

```

p_7seg_decoder : process(hex_i)
begin
    case hex_i is
        when "0000" =>
            seg_o <= "0000001";    -- 0
        when "0001" =>
            seg_o <= "1001111";    -- 1
        when "0010" =>
            seg_o <= "0010010";    -- 2
        when "0011" =>
            seg_o <= "0000110";    -- 3
        when "0100" =>
            seg_o <= "1101100";    -- 4
        when "0101" =>
            seg_o <= "0100100";    -- 5
        when "0110" =>
            seg_o <= "0100000";    -- 6
        when "0111" =>

```

```
        seg_o <= "0001111";      -- 7
    when "1000" =>
        seg_o <= "0000000";      -- 8
    when "1001" =>
        seg_o <= "0000100";      -- 9
    when "1010" =>
        seg_o <= "0001000";      -- A
    when "1011" =>
        seg_o <= "1100000";      -- b
    when "1100" =>
        seg_o <= "0110001";      -- C
    when "1101" =>
        seg_o <= "1000010";      -- d
    when "1110" =>
        seg_o <= "0110000";      -- E
    when others =>
        seg_o <= "0111000";      -- F
    end case;
end process p_7seg_decoder;
```

b) Výpis stimulačního procesu VHDL ze souboru testbench

```
p_stimulus : process
begin

    -- Report a note at the beginning of stimulus process
    report "Stimulus process started" severity note;

    s_hex <= "0000"; wait for 10 ns;

    s_hex <= "0001"; wait for 10 ns;

    s_hex <= "0010"; wait for 10 ns;

    s_hex <= "0011"; wait for 10 ns;

    s_hex <= "0100"; wait for 10 ns;

    s_hex <= "0101"; wait for 10 ns;

    s_hex <= "0110"; wait for 10 ns;

    s_hex <= "0111"; wait for 10 ns;

    s_hex <= "1000"; wait for 10 ns;

    s_hex <= "1001"; wait for 10 ns;
```

```

s_hex <= "1010"; wait for 10 ns;

s_hex <= "1011"; wait for 10 ns;

s_hex <= "1100"; wait for 10 ns;

s_hex <= "1101"; wait for 10 ns;

s_hex <= "1110"; wait for 10 ns;

s_hex <= "1111"; wait for 10 ns;

-- Report a note at the end of stimulus process
report "Stimulus process finished" severity note;
wait;
end process p_stimulus;

```

c) Screenshot se simulovanými časovými průběhy



d) Výpis kódu VHDL ze zdrojového souboru instancí 7segmentového modulu

```

hex2seg : entity work.hex_7seg
port map(
    hex_i    => SW,
    seg_o(6) => CA,
    seg_o(5) => CB,
    seg_o(4) => CC,
    seg_o(3) => CD,
    seg_o(2) => CE,
    seg_o(1) => CF,
    seg_o(0) => CG
);

```

3)

a) Pravdivostní tabulka a výpis VHDL kódu pro LED diody (7:4)

Hex	Inputs	LED4	LED5	LED6	LED7
0	0000	1	0	0	0
1	0001	0	0	1	1
2	0010	0	0	0	1
3	0011	0	0	1	0
4	0100	0	0	0	1
5	0101	0	0	1	0
6	0110	0	0	0	0
7	0111	0	0	1	0
8	1000	0	0	0	1
9	1001	0	0	1	0
A	1010	0	1	0	0
b	1011	0	1	1	0
C	1100	0	1	0	0
d	1101	0	1	1	0
E	1110	0	1	0	0
F	1111	0	1	1	0

```
-- Connect one common anode to 3.3V
AN <= b"1111_0111";

-- Display input value on LEDs
LED(3 downto 0) <= SW;

-- Turn LED(4) on if input value is equal to 0, ie "0000"
LED(4) <= '0' when (SW = "0000") else
```

```

        '1' ;

-- Turn LED(5) on if input value is greater than "1001"
LED(5) <= '0' when (SW > "1001") else
        '1';

-- Turn LED(6) on if input value is odd, ie 1, 3, 5, ...
LED(6) <= '0' when (SW = "0001") else
        '0' when (SW = "0011") else
        '0' when (SW = "0101") else
        '0' when (SW = "0111") else
        '0' when (SW = "1001") else
        '0' when (SW = "1011") else
        '0' when (SW = "1101") else
        '0' when (SW = "1111") else
        '1';

-- Turn LED(7) on if input value is a power of two, ie 1, 2, 4, or 8
LED(7) <= '0' when (SW = "0001") else
        '0' when (SW = "0010") else
        '0' when (SW = "0100") else
        '0' when (SW = "1000") else
        '1' ;

```

b) Screenshoty se simulovanými časovými průběhy



